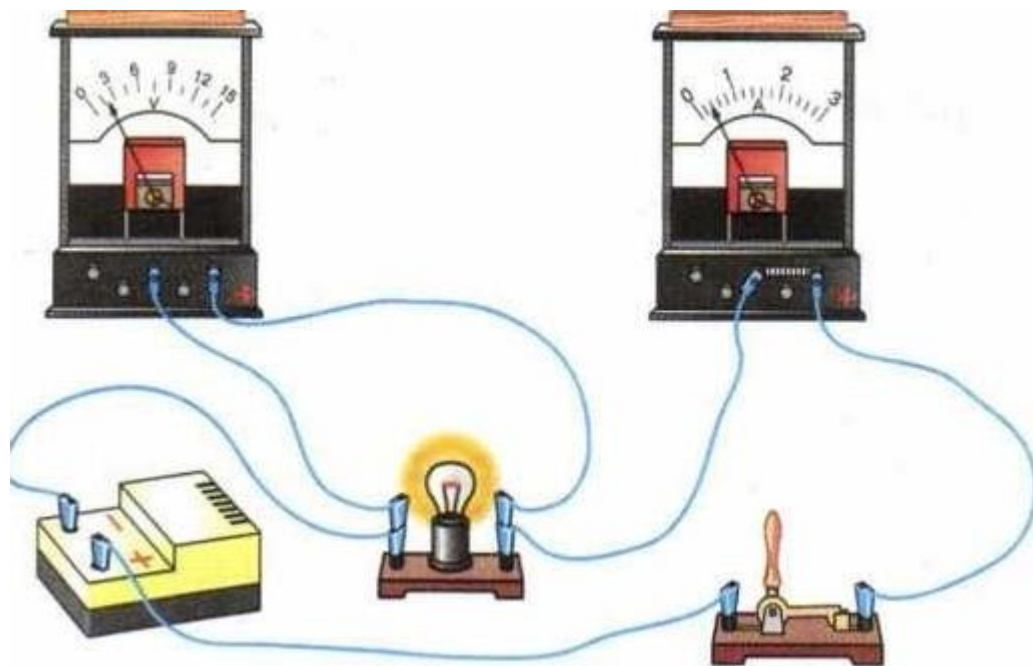


# Урок: «Электрическая цепь и ее составные части»



Подготовила учитель  
физики Маркова  
Сабина Валерьевна

ГБОУ школа №5  
Адмиралтейского  
района

г. Санкт-Петербурга



# Что такое электрический ток?





## Источники электрического тока



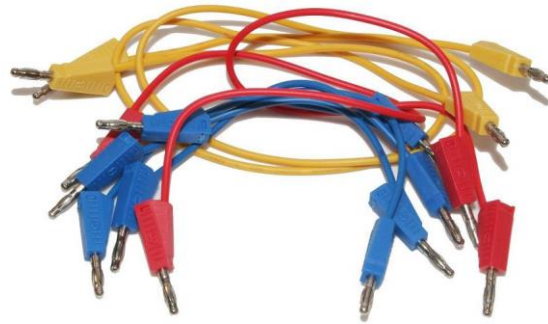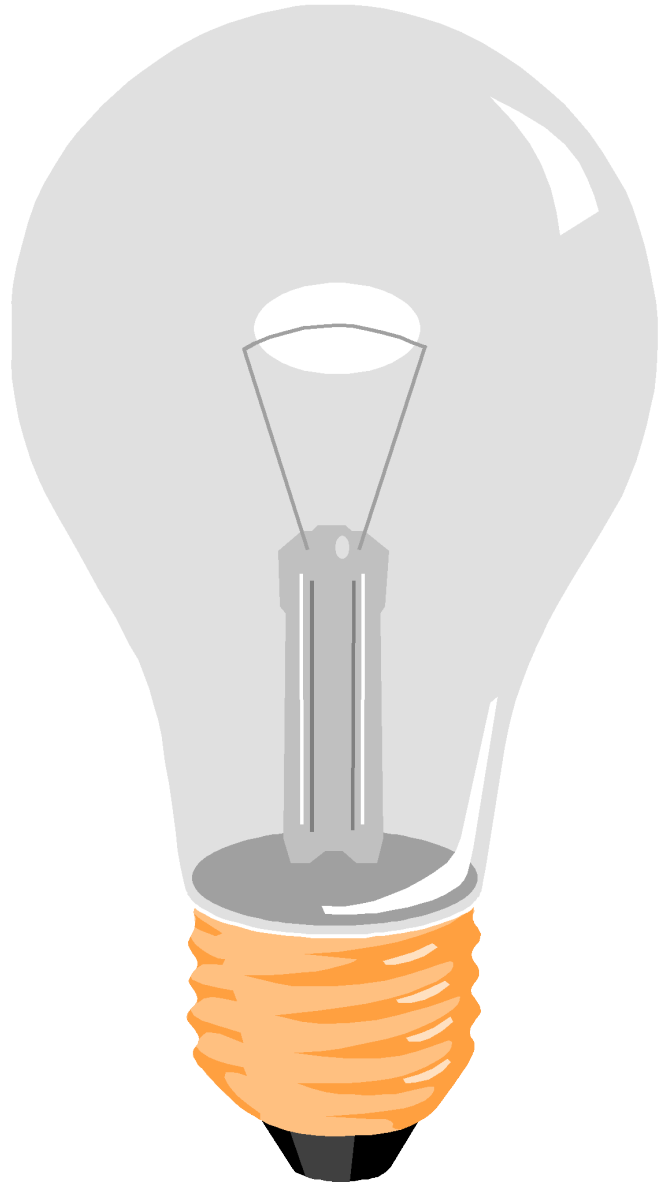

# Потребители электрической энергии



# Схематические обозначения



Лампа




Звонок




Резистор



Ключ

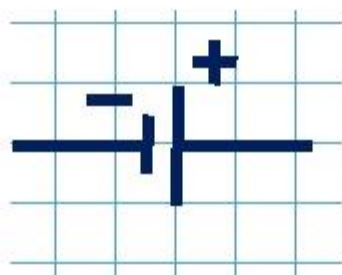


Гальванический  
элемент

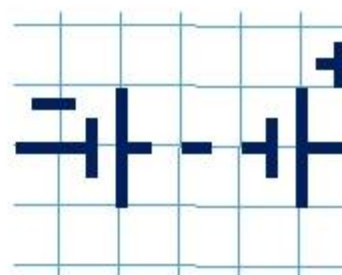


Батарея  
элементов

# Простейшая электрическая цепь

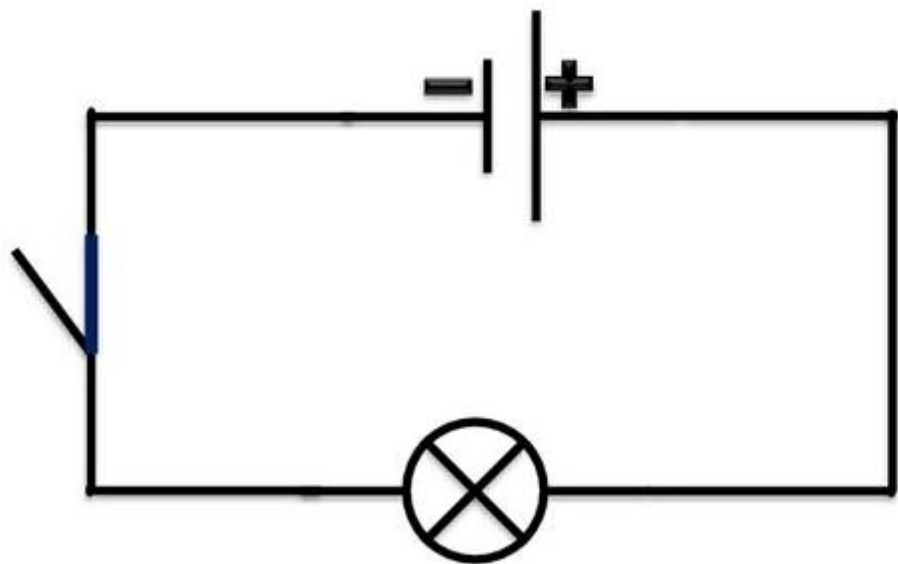

## Элементы электрической цепи

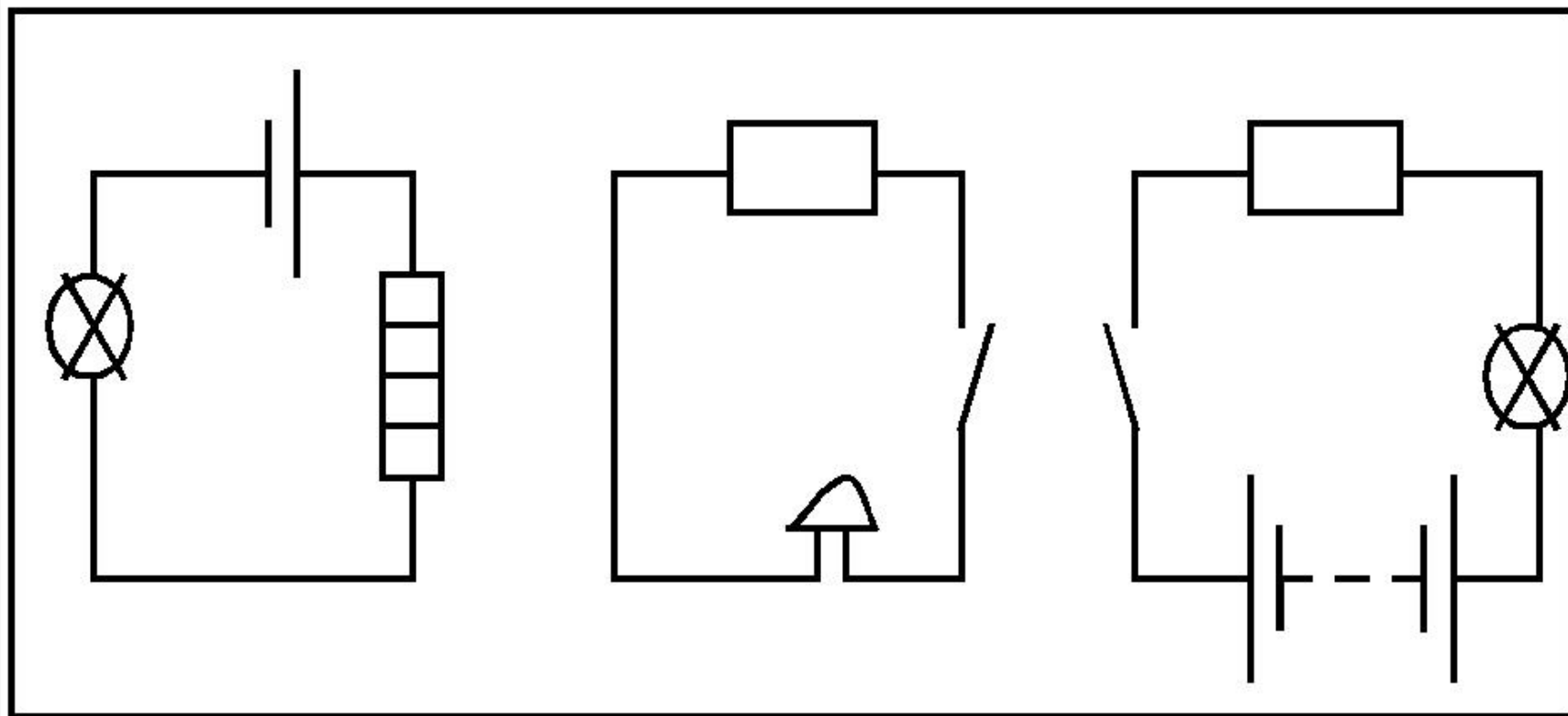

- 1. Назовите элементы каждой электрической цепи.**
- 2. Укажите «дефекты» в каждой из цепей.**





**активно  
участвовал**

**было  
интересно**

**было  
понятно**

**узнал  
новое**